
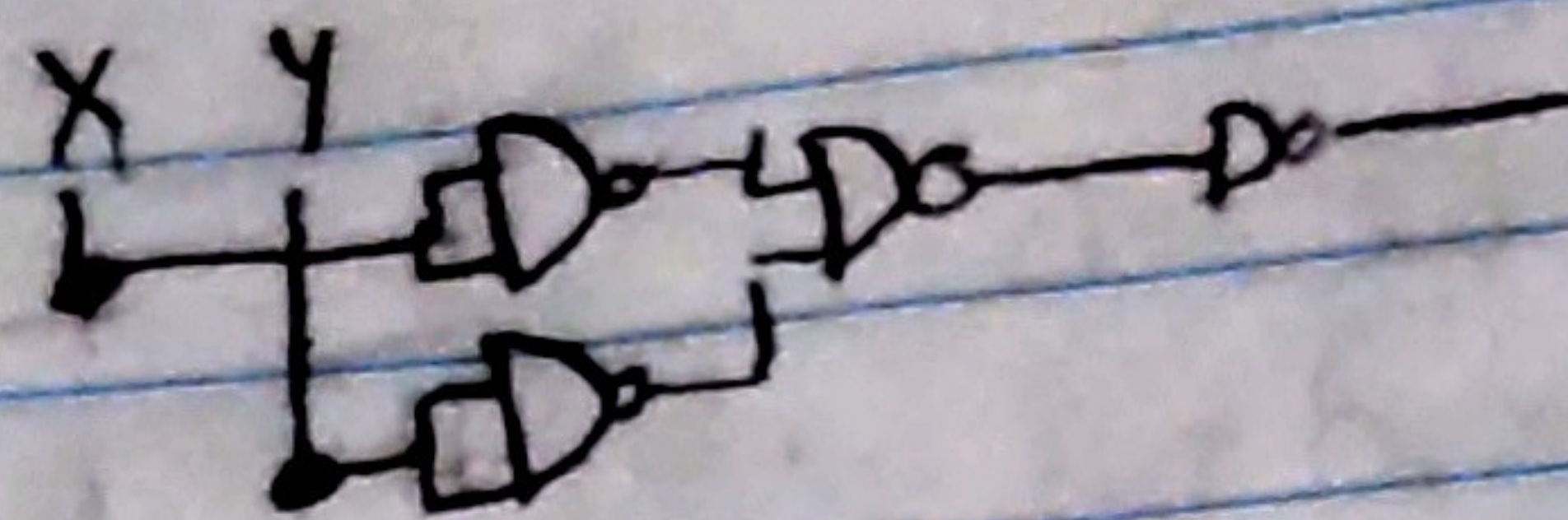


①

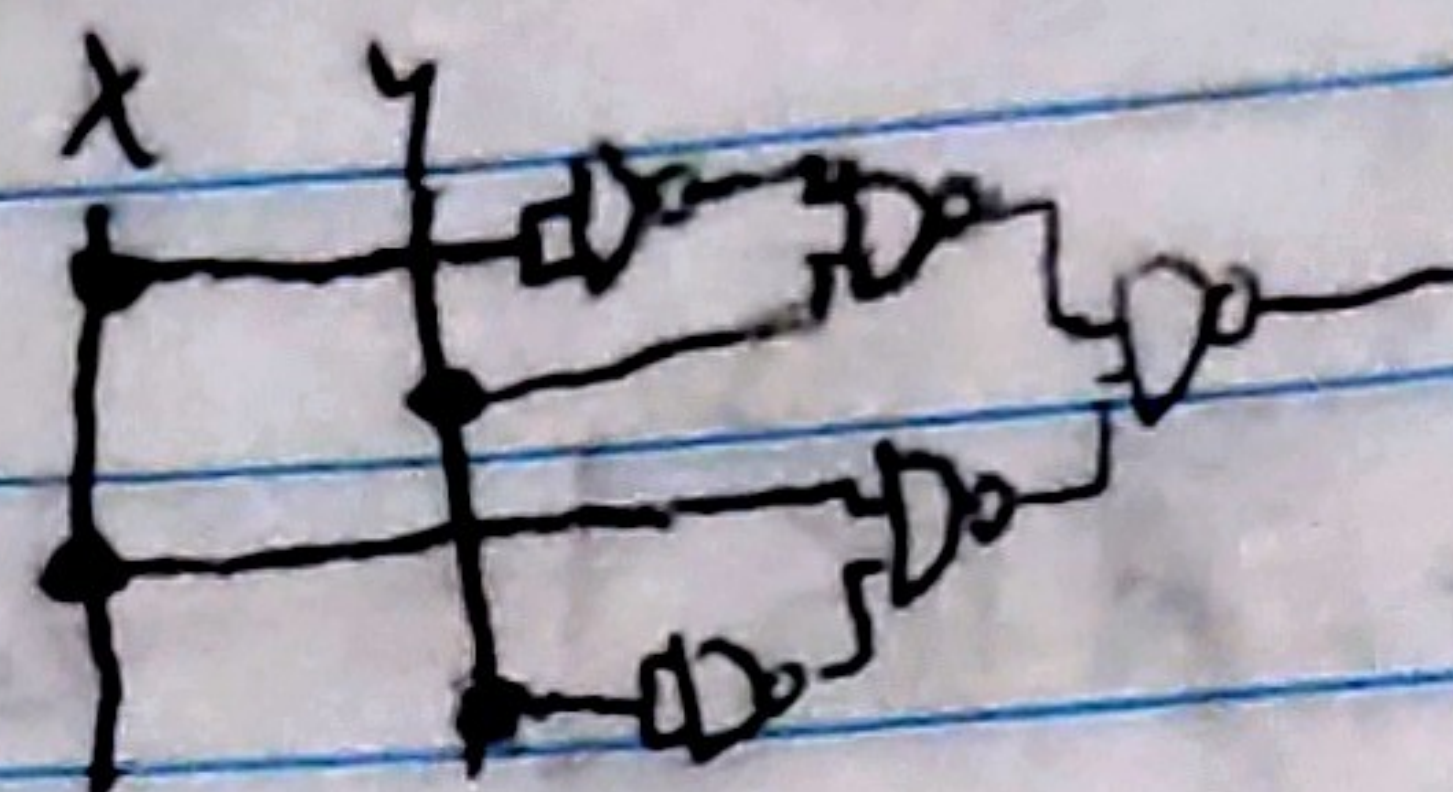
a i NOR =  $\overline{x+y}$   
 $= \overline{x+y}$   
 $= \overline{x} \overline{y}$




ii XOR =  $\overline{x}y + x\overline{y}$   
 $= \overline{\overline{x}y} \cdot \overline{x\overline{y}}$



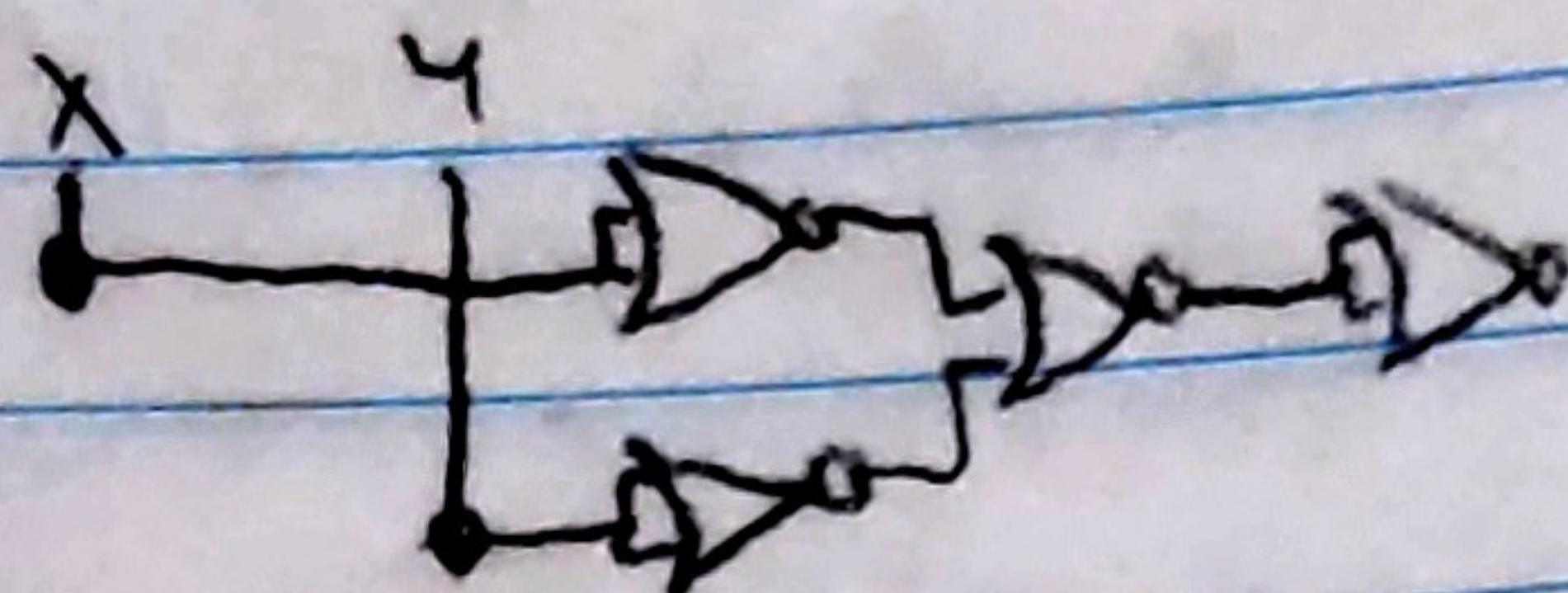b i NAND =  $\overline{xy}$   
 $= \overline{xy}$   
 $= \overline{xy}$



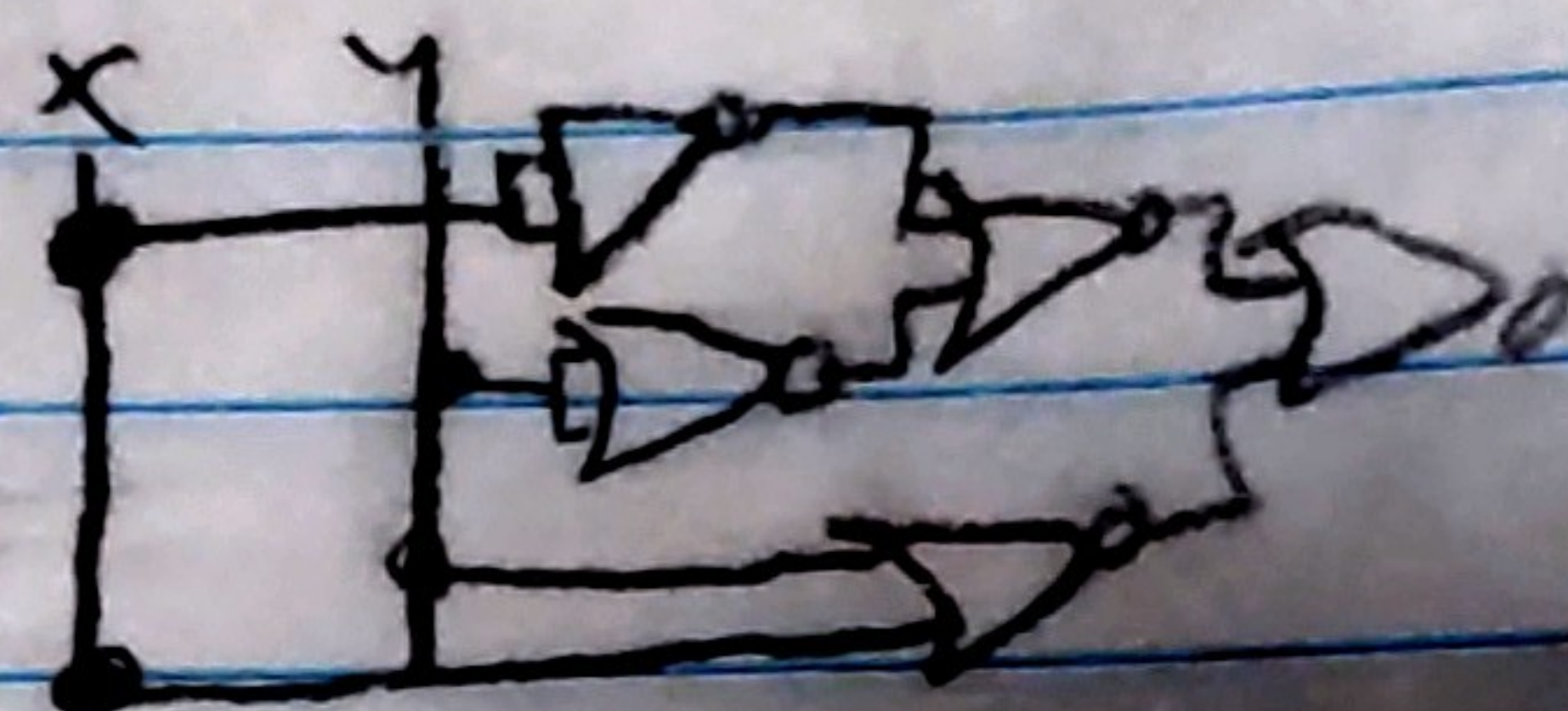ii XOR =  $\overline{x}y + x\overline{y}$   
 $= (x+y)(\overline{x} + \overline{y})$   
 $= \overline{x+y} + \overline{\overline{x} + \overline{y}}$



②

